Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Elektrizität – einfacher Stromkreis

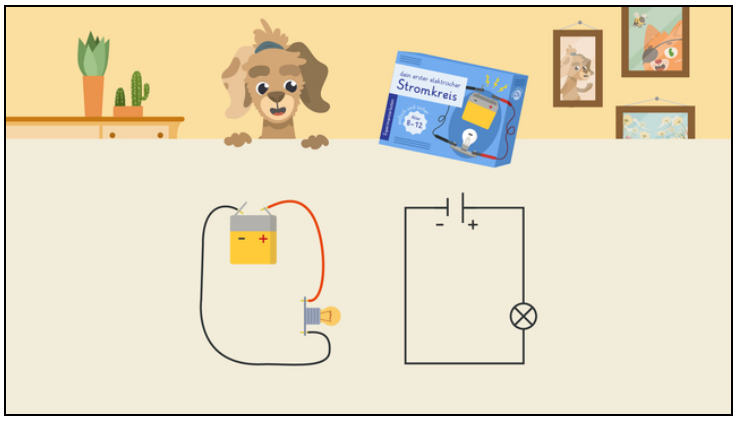

1. **Wie heißen die Pole einer Batterie?**
2. **Was braucht Wilma für ihren Stromkreis?**
3. **Wie heißen die Dinge aus Wilmas Baukasten?**
4. **Was weißt du über den Stromkreis?**
5. **Wie sehen die Zeichen für die Teile des Stromkreises aus?**
6. **Warum kann Strom gefährlich sein?**

\+ **mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben**

Das komplette Paket, **inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege** gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com

© 2023 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten. V25386

sofatutor.com
Bessere Noten in Schule & Uni

Wie heißen die Pole einer Batterie?

Wähle die richtige Antwort aus.

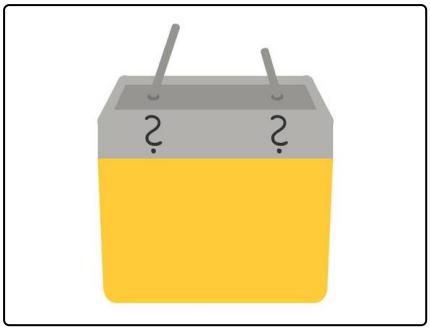

- [ ] **A** der Pluspol und der Minuspol
- [ ] **B** der Malpol und der Geteiltpol
- [ ] **C** der Hochpol und der Niedrigpol
- [ ] **D** der rote Pol und der schwarze Pol

© 2023 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten. V25386 | E53063

sofatutor.com
Bessere Noten in Schule & Uni

Unsere Tipps für die Aufgaben

1 von 6

Wie heißen die Pole einer Batterie?

1. Tipp

Wenn du 5 und 5 zusammenrechnest, dann rechnest du ____ . Die Batterie hat einen ___ -Pol.

© 2023 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten. V25386

sofatutor.com
Bessere Noten in Schule & Uni

Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben

1 von 6

Wie heißen die Pole einer Batterie?

Lösungsschlüssel: A

Eine Batterie hat einen **Pluspol** und einen **Minuspol**.

© 2023 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten. V25386

sofatutor.com
Bessere Noten in Schule & Uni